

 DIDAKTIK

DIDAKTIK
GAMA

OSOBNÝ MIKROPOČÍTAČ

HC

PRIPOJENIE PERIFÉRIÍ

Vážení zákazníci !

Koncom roku 1987 sme po krátkej, ale intenzívnej príprave výroby začali produkciu Osobného mikropočítača Didaktik Gama. Do konca roka 1988 sme vyrobili 8.000 ks a očakávame značný nárast výroby - až na 25.000 ks v roku 1989.

Je celkom prirodzené, že uvedenie tohto výrobku na trh vyvolalo značný ohlas. Počítač bol podrobnený tomu najprísnejšiemu testovaniu - testovaniu zákazníkmi. Pripomienok a návrhov prichádzali stovky a tento prúd zákazníckych spätných informácií je stále živý.

Pre nás, ako výrobcu, predstavujú tieto listy neoceniteľný vydatný zdroj drobných i väčších inovácií, pozitívnych úprav, odstraňovania "detských" chýb a nedostatkov výrobku.

Na základe týchto pripomienok sme /ku prospechu počítača a jeho užívateľov/ postupne uskutočnili celý rad úprav a opatrení. Uvediem aspoň tie najdôležitejšie :

- Jednorocnú záručnú lehotu sme predĺžili na trojročnú.
/toto opatrenie sa týka všetkých výrobených počítačov/
- Konštrukciu počítača sme doplnili o užitočné tlačidlo "RESET", modulátor farebného signálu a priamy video výstup /ich použitie výrazne zlepšuje kvalitu obrazu/. Tieto úpravy uskutočňujeme zdarma na požiadanie zákazníkov i na skoršie výrobených počítačoch.
- Rozšírili sme príručku užívateľa
- Zdokonalili sme systém komunikácie s magnetofónom
- V súčasnosti realizujeme celý rad technických opatrení, ktoré majú za cieľ podstatne zvýšiť prevádzkovú spoloahlivosť počítača tak, aby sme náklady na záručné i pozáručné opravy znížili na minimum.

Do uvedenej súrie našej kladnej odozvy na listy užívateľov patrí aj nová príručka, ktorú ste obdržali. Napísali ju naši vývojoví pracovníci Ing. P. Kuba a RNDr. R. Iška.

Zrozumiteľným spôsobom odpovedá na technické otázky, ktoré sa vo Vašich listoch najviac vyskytovali. Spolu s autormi verím, že Vám uľahčí prácu s nevyhnutnými periférnymi zariadeniami a umožní Vám tak lepšie a plňšie využiť užitkové vlastnosti počítača.

Sme pripravení i nadalej Vám poskytovať individuálnu technickú pomoc a všetky potrebné informácie. Aj keď sa nám to v každom jednotlivom prípade azda nepodarí, predsa je naším hlavným cieľom spokojnosť Vás, našich zákazníkov. I nadalej Vám preto budeme vďační za všetky pripomienky - pochvalné i kritické.

Ing. Klemon Viktor
riaditeľ závodu DIDAKTIK

VD DIDAKTIK SKALICA
Nálepkova 22
909 01 Skalica
tel. 0801 945321-6

V prípade, že bol uložený text do obidvoch bánk, riadok 2# zabezpečí výpis znakov uložených v banke 0 a prepnutie do banky 1. Ak nebola použitá banka 1 riadok 3# zabezpečí výpis všetkých znakov uložených v banke 0 až po adresu KMEM. Ak bola použitá banka 1, riadok 3# zabezpečí výpis zostávajúcich znakov v banke 1 po adresu KMEM.

O B S A H

Úvod	str. 1
Pripojenie joysticku Kempston k mikropočítaču Didaktik Gama	str. 4
Pripojenie magnetofónu k mikropočítaču Didaktik Gama	str. 5
Naladenie obrazu mikropočítača Didaktik Gama na TV prijímači	str. 6
Pripojenie kazetopáskovej jednotky SP 21# T	str. 7
Pripojenie tlačiarne BT 19# k mikropočítaču Didaktik Gama	str. 8
Pripojenie tlačiarne Gamacentrum k mikropočítaču Didaktik Gama	str. 9
Pripojenie tlačiarne D 19# s rozhraním CENTRONICS k mikropočítaču Didaktik Gama	str. 10
Pripojenie tlačiarne PRT 8# GS s rozhraním CENTRONICS k mikropočítaču Didaktik Gama	str. 11
Pripojenie tlačiarne Consul 2111 k mikropočítaču Didaktik Gama	str. 12
Pripojenie Súradnicového zapisovača Didaktik Z k mikropočítaču Didaktik Gama	str. 13
Pripojenie Súradnicového zapisovača s vlastnou inteligenciou Didaktik Z2 k mikropočítaču Didaktik Gama	str. 14
Pripojenie myši k mikropočítaču Didaktik Gama	str. 15
Pripojenie Súradnicového zapisovača ALFI k mikropočítaču Didaktik Gama	str. 16
Práca s pamäťovými bankami mikropočítača Didaktik Gama	str. 17

Pripojenie joysticku typu Kempston k mikropočítaču Didaktik Gama


Výrobca : Kovodružstvo Náchod

Na pripojenie joysticku nie je potrebné použiť interface z Kovodružstva Náchod. Interface je zabudovaný v mikropočítači Didaktik Gama a jeho výstup je vyvedený na konektor interface.

Joystick je možné k mikropočítaču Didaktik Gama pripojiť pomocou redukcie, ktorú Vám môžeme zaslať na objednávku. Na objednávke uvedte, aký model mikropočítača vlastníte /87, 88, 89/.

V hrách a programoch určených pre mikropočítač ZX Spectrum, ktoré využívajú 2 joysticky, nie je možné využívať druhý joystick pripojený na konektor interface. Tieto programy totiž používajú na adresáciu druhého joysticku port odlišný od portu obvodu MHB 8255. Pre využitie druhého joysticku je potrebné v uvedených hrách a programoch zmeniť adresu portu pre druhý joystick na hodnotu 3FH = 63 D a druhý joystick pripojiť na port B obvodu MHB 8255 rovnakým spôsobom ako prvý joystick na port A.

Konektor INTERFACE Didaktik Gama

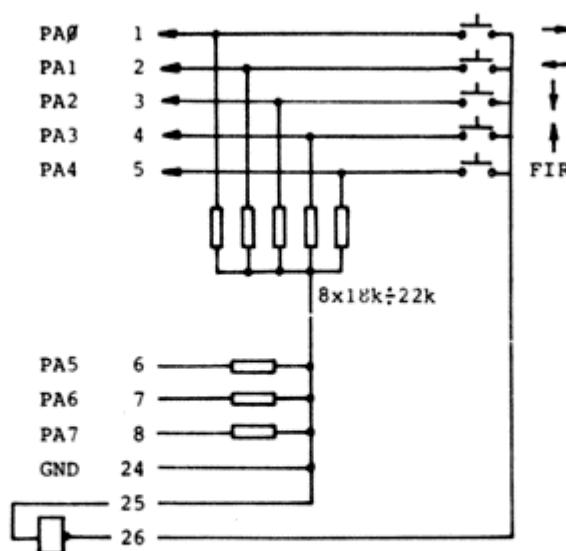

Kempston joystick

Práca s pamäťovými bankami mikropočítača

Didaktik Gama

Pre lepšie využitie 8kB RAM v mikropočítači Didaktik Gama uvádzame program, ktorý toto využitie ilustruje :

PRÍKLAD :

Mikropočítač sa dá použiť na príjem telegrafie. Predpokladajme, že máme vytvorený podprogram na príjem jedného znaku PRIJMI, ktorý má v premennej ZNAK kód prijatého znaku. Chceme prijímať text a ukladať ho do pamäti pre ďalšie využitie napr. výpis na tlačiareň. Prijaté znaky budeme ukladať od adresy 32768, pričom RAMTOP nastavíme na hodnotu 32767. Klasické Spectrum dokáže uložiť do pamäti 32768 znakov t.j. asi 8,5 stránky textu /64 znakov na riadok, 60 riadkov/.

1g	CLEAR 32767	nastaví RAMTOP
2g	LET MEM = 32768	nastavenie začiatku pamäti
3g	LET BANK = 0	príznak aktívnej banky
4g	GO SUB PRIJMI	prijími znak do premennej ZNAK
5g	POKE MEM,ZNAK	ulož znak na adresu MEM
7g	LET MEM = MEM + 1	
8g	IF MEM = 65536 THEN LET MEM = 32768: LET BANK = 1:OUT 127,1	prepnutie banky
9g	GO TO 4g	

Tento program načíta do obidvoch bánk pamäti prijímané znaky. Upozorňujeme, že tu nie je ošetrený koniec prijímania znakov, ktorý by mohol byť na riadku 6g. Týmto programom sa dá teda dostať do pamäti mikropočítača Didaktik Gama 65536 znakov, čo je asi 17 stránok textu.

Pre výpis na tlačiareň potom môžeme použiť nasledujúci program :

```

10g IF BANK = 1 THEN OUT 127,g
11g LET KMEM = MEM-1      MEM je nastavené na adresu posledného prijatého znaku
12g IF BANK = 1 THEN: FOR I = 32768 TO 65535 : LPRINT CHR$(PEEK(I)): NEXT I : OUT 127,1
13g FOR I = 32768 TO KMEM : LPRINT CHR$(PEEK(I)): NEXT I

```

- 16 -

Pripojenie súradnicového zapisovača ALFI k mikropočítaču

Didaktik Gama

Výrobca : KOVOPODNIK OPMH Broumov, stredisko 02 Police nad Metují

Zapisovač ALFI pripojte nasledovným spôsobom :

Konektor INTERFACE Didaktik Gama

ALFI

Port	FRB	ALFI
PB7	16	1
PB6	15	2
PB5	14	3
PB4	13	4
PB3	12	5
PB2	11	6
PB1	10	7
PB#	9	8
PC7	22	9
GND	24	12

Vývody 10,11 zapisovača ALFI sú nezapojené.

Pred použitím obslužného programu pre zapisovač ALFI je nutné sa prepnúť do banky 1 príkazom OUT 127,1 a až potom nahrať obslužný program.


Pripojenie magnetofónu k mikropočítaču Didaktik Gama

Minimálne vstupné napätie z magnetofónu do mikropočítača: 300 mV
Minimálne výstupné napätie z počítača do magnetofónu : 50 mV

Pri používaní magnetofónu v spolupráci s mikropočítačom Didaktik Gama sa riadte týmito pokynmi:

- ak máte podozrenie na nesprávnu spoluprácu s magnetofónom, skúste nahrať program z počítača na kazetu a z toho istého magnetofónu späť do mikropočítača príp. nahrávku verifikovať. Ak verifikácia prebehne bez chyby, spolupráca s magnetofónom je v poriadku. V opačnom prípade zašlite počítač s popisom chyby na naše servisné oddelenie.
- ak máte nahrávku z iného magnetofónu a Váš mikropočítač ju nechce nahrať, skúste nastaviť snímaciu hlavu magnetofónu na najčistejší signál, pričom červený a modrý prúžok na okraji obrazovky pri nahávaní by mali mať približne rovnakú šírkmu. Naviac v prípade reproduktorového výstupu regulujte hlasitosť a výšky.
- ak sa Vám po viacerých pokusoch podarí nahrať dôležitý program z kazety, nahrajte si ho ihned späť na svojom magnetofóne. Odstraňte tým zbytočné pokusy pri ďalšom nahávaní tohto programu.
- nahávajte na svojom magnetofóne vždy s rovnako nastavenou nahávacou hlavou.
- čistite pravidelne mazaciu a snímaciu hlavu.

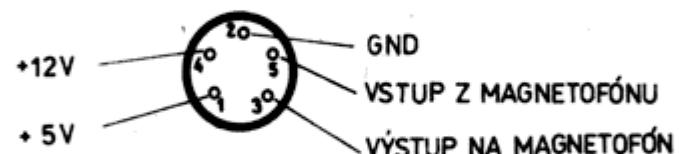Zapojenie kruhového vstupno-výstupného konektora pri pohľade zo zadu na mikropočítač



Naladenie obrazu mikropočítača Didaktik Gama na TV prijímači

Ako zobrazovacia jednotka k mikropočítaču Didaktik Gama sa používa čiernobiely alebo farebný televízny prijímač pracujúci v norme PAL. Kedže v súčasnosti zatiaľ nie je u nás dostupný monitor, ktorý je ako zobrazovacia jednotka k mikropočítaču podstatne vhodnejší, je potrebné venovať sa problémom zobrazovania na TV prijímači. Dovolujeme si poskytnúť Vám k tejto problematike niekoľko nasledovných doporučení :

- ak máte TV prijímač, ktorý má samostatne vyvedené vstupy VHF a UHF, zapojte mikropočítač do vstupu UHF a zo vstupu VHF vytiahnite anténu
- Jemným preladením celého pracovného pásma TV prijímača nájdite miesto, kde je obraz najkvalitnejší.
Upozorňujeme Vás na to, že pracovné pásmo modulátora je dosť úzke a pri zahrievaní mikropočítača dochádza k miernemu odladovaniu modulátora
- ak má Váš TV prijímač vstup pre videomagnetofón a máte príslušný konektor, prepojte VIDEO výstup mikropočítača so vstupom pre videomagnetofón. Obraz potom nemusíte vôbec naladovať.

Pripojenie myši k mikropočítaču Didaktik Gama

Výrobca : 602.ZO Zvážarmu Praha

Myš pripojte nasledovným spôsobom :

Konektor INTERFACE Didaktik Gama Myš

Port	FRB	Myš
PA8	1	Y1
PA1	2	Y2
PA2	3	X2
PA3	4	X1
PA6	7	01
PA7	8	02
GND	24	ZEM

Tlačítka 01 a 02 sú spínané proti zemi !

Napájacie napätie +5V pre myš odoberajte z priameho konektora, nie z inventora na konektore FRB.

Pripojenie súradnicového zapisovača s vlastnou inteligenciou

Didaktik Z2 k mikropočítaču Didaktik Gama

Výrobca : Didaktik Skalica

Obsluha zapisovača je rovnaká ako obsluha ľubovoľného periférneho zariadenia spolupracujúceho s mikropočítačom v mode 1 obvodu MHB 8255 /handshake/. Pre komunikáciu nie je potrebný obslužný program, postupujte podľa návodu na obsluhu, ktorý je súčasťou dodávky zapisovača. Inicializácia obvodu MHB 8255 sa vykoná príkazom RANDOMIZE USR 14630.

Konektor INTERFACE Didaktik Gama

Didaktik Z2

PA0	1	—→	1	D0
PA1	2	—→	2	D1
PA2	3	—→	3	D2
PA3	4	—→	4	D3
PA4	5	—→	5	D4
PA5	6	—→	6	D5
PA6	7	—→	7	D6
PA7	8	—→	8	D7
PC7	22	—→	11	STB
PC6	23	—→		
		—→	26	
	25	—→	18	ACK
GND	24	—→	9	GND

Pripojenie kazetopáskovej jednotky SP 218 T

Výrobca : Tesla Přelouč

Na využitie tlačiarne po pripojení podľa tohto návodu, je potrebný obslužný program, ktorý si môžete objednať na kazete spolu s vytlačeným návodom za cenu 65 Kčs. Podľa návodu priloženého ku kazete môžete tiež pripojiť diaľkové ovládanie magnetofónu s počítačom a ovládať magnetofón pomocou inštrukcie OUT.

Konektor INTERFACE Didaktik Gama

Magnetofón SP 218 T
/CONTROL TTL/

PC2	18	—→	IN 1	REC
PC3	17	—→	IN 3	START
PC4	20	—→	IN 4	STOP
PC5	21	—→	IN 5	PAUSE
PC6	23	—→	IN 6	<<
PC7	22	—→	IN 7	>>
PA0	1	—→	OUT 1	Z
PA1	2	—→	OUT 3	PZ
PA2	3	—→	OUT 6	ST
PA3	4	—→	OUT 7	BZ
GND	24	—→	IN 2, OUT 2	GND

FRB konektor Didaktik Gama

Tlačiareň SP 218T /PRINTER/

PA4	5	—→	OUT 3	Snímač posuvu papiera
PA5	6	—→	OUT 7	Snímač bodu
PA6	7	—→	OUT 6	Snímač synchronizácie
PA7	8	—→	OUT 1	Snímač dorazu
PB0	9	—→	IN 6	Motor posuvu papiera
PB1	10	—→	IN 5	Ihla
PB2	11	—→	IN 1	Vozík vpravo
PB3	12	—→	IN 4	Vozík vľavo
GND	24	—→	IN2,OUT2	GND

Pripojenie tlačiarne BT 100 k mikropočítaču Didaktik Gama

Výrobca : Tesla Přelouč

Na využitie tlačiarne po pripojení podľa tohto návodu je potrebný obslužný program, ktorý si môžete objednať na kazete spolu s vytlačeným návodom za cenu 65 Kčs.

Konektor INTERFACE Didaktik Gama BT 100

PA4	5	OUT 3	Snímač posuvu papiera
PA5	6	OUT 7	Snímač bodu
PA6	7	OUT 6	Snímač synchronizácie
PA7	8	OUT 1	Snímač dorazu
PB0	9	IN 6	Motor posuvu papiera
PB1	10	IN 5	Ihla
PB2	11	IN 1	Vozík vpravo
PB3	12	IN 4	Vozík vľavo
GND	24	IN2,OUT2	GND

Pripojenie súradnicového zapisovača Didaktik Z k mikropočítaču

Didaktik Gama

Výrobca : Didaktik Skalica

Na využitie zapisovača pripojeného k mikropočítaču Didaktik Gama podľa tohto návodu je nutný obslužný program, ktorý si môžete objednať na kazete spolu s vytlačeným doplnkom k návodu na obsluhu súradnicového zapisovača. Upozorňujeme na to, že tento program nie je vhodný na ovládanie súradnicového zapisovača ALFI.

Konektor INTERFACE Didaktik Gama Didaktik Z

PA0	1	11	motor "X"
PA1	2	10	
PA2	3	9	motor "Y"
PA3	4	3	
PA4	5	2	elektromagnety P2 P1
PA5	6	1	
PA6	7	6	
PA7	8	7	
PB0	9	21	↑
PB1	10	20	→
PB2	11	22	↓
PB3	12	16	←
PB4	13	19	HOME
PB5	14	18	LOC/REM
PB6	15	15	UP/DOWN
PB7	16	14	P1/P2
PC7	22	12	Koncový spínač
PC6	23	17	RESET
GND	24	5	GND

Pripojenie tlačiarne COMSUL 2111 k mikropočítaču


Didaktik_Gama

Výrobca : Zbrojovka Brno

Po pripojení tlačiarne podľa tohto návodu mikropočítač s ňou komunikuje v móde 1 obvodu MHB 8255 /handshake/. Inicializáciu tohto obvodu vykonáte príkazom RANDOMIZE USR 14630, čím sa nastaví šírka tlače 8#ZN/RIADKU a adresa výstupnej rutiny pre tlačiareň sa nastaví na hodnotu 386Eh.

Konektor INTERFACE Didaktik Game

CONSUL 2111

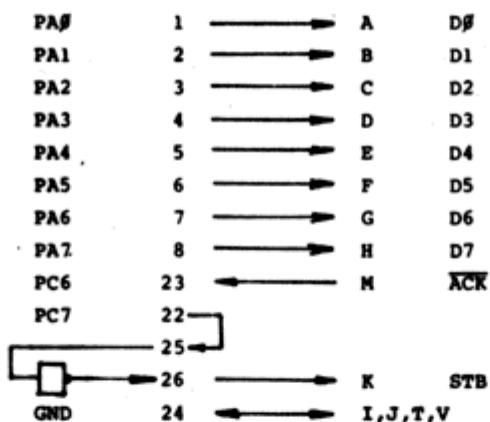


Pripojenie tlačiarne Gamacentrum k mikropočítaču Didaktik Gama

Výrobca : Gama Milevsko

K využitu tlačiarne pripojenej podľa tohto návodu je potrebné objednať si obslužný program na kazete za 65 Kčs. Pri obsluhovaní tlačiarne postupujte podľa návodu dodávaného jej výrobcom.

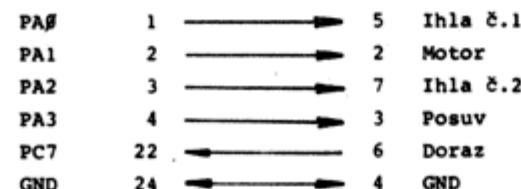Konektor INTERFACE Didaktik Gama Gamacentrum



- 10 -

Pripojenie tlačiarne D 189 s rozhraním CENTRONICS

k mikropočítaču Didaktik Gama

Výrobca : dovoz PFR

Po pripojení tlačiarne podľa tohto návodu mikropočítač s ňou komunikuje v mód'e 1 obvodu MHB 8255 /handshake/. Inicializáciu tohto obvodu vykonáte príkazom RANDOMIZE USR 14630, čím sa nastaví šírka tlače 80ZN/RIADKU a adresa výstupnej rutiny pre tlačiareň sa nastaví na hodnotu 386Eh. Po inicializácii je počítač pripravený komunikovať s tlačiarňou. Riadiace kódy tlačiarne je možné vysielat pomocou príkazu LPRINT CHR\$(riadiaci kód).

Konektor INTERFACE Didaktik Gama

D 189

PA0	1	—→	2	D0
PA1	2	—→	3	D1
PA2	3	—→	4	D2
PA3	4	—→	5	D3
PA4	5	—→	6	D4
PA5	6	—→	7	D5
PA6	7	—→	8	D6
PA7	8	—→	9	D7
PC7	22	—→	1	STB
PC6	23	—→	18	ACK
GND	24	—→	19	GND

Pripojenie tlačiarne PRT 89 GS s rozhraním CENTRONICS

k mikropočítaču Didaktik Gama

Výrobca : dovoz MŁR

Po pripojení tlačiarne podľa tohto návodu mikropočítač s ňou komunikuje v mód'e 1 obvodu MHB 8255 /handshake/. Inicializáciu tohto obvodu vykonáte príkazom RANDOMIZE USR 14630, čím sa nastaví šírka tlače 80ZN/RIADKU a adresa výstupnej rutiny pre tlačiareň sa nastaví na hodnotu 386Eh.

Konektor INTERFACE Didaktik Gama

PRT 89 GS

PA0	1	—→	13	D0
PA1	2	—→	12	D1
PA2	3	—→	11	D2
PA3	4	—→	18	D3
PA4	5	—→	9	D4
PA5	6	—→	8	D5
PA6	7	—→	7	D6
PA7	8	—→	6	D7
PC7	22	—→	5	STROBE
PC6	23	—→		
	26	—→		
	25	—→	4	BUSY
GND	24	—→	21-25	GND